 


第5回  
2012/5/22

「いよいよハードウェアの世界に:  
数の表現と組合せ回路と演算器の設計」

機械語から演算へ:ハードウェアアーキテクチャ

- 今まで学んできたこと:
  - 機械の抽象化:
    - 様々な命令セットアーキテクチャ (ISA)
    - アセンブリ言語と機械語
  - 性能 (速度、サイクル、周波数、CPIなど)
- 次に行うこと:
  - これらのアーキテクチャをどのようにデジタル回路技術によるハードウェアとして実装するのか?



演算回路へ: 計算機内の数字の表現

- ビット列は単にビット列である(特に内在する意味はない)
  - 「あるビット列をどのように数字として解釈するか」という規約がビット列と数字の間を定める
- 二進数 (基数2)
  - 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001...
  - 十進数では:  $0 \dots 2^n - 1$  の正の整数
- 実際は、もっと複雑——プログラム言語でもプリミティブ型として定義:
  - ビット列は有限(超えるとオーバーフローエラーがおきる)
  - 分数や実数の表現
  - 負の数の表現
  - e.g., MIPS には `subi` 命令がない; `addi` は負の数を加算できる
- 様々な数の表現法
  - 整数: どのように負の数を表現?  
i.e., どのようなビット列のパターンが、どの整数に対応?
  - 実数: どのような精度・指数? (後述)...
  - 演算回路の設計も表現に依存

負の整数の可能な表現法

符号と大きさ	1の補数	2の補数
Signed Magnitude	One's Complement	Two's Complement
符号ビット+abs(x)	負数はビット反転	負数 x は $2^n -$
abs(x)		
000 = +0	000 = +0	000 = +0
001 = +1	001 = +1	001 = +1
010 = +2	010 = +2	010 = +2
011 = +3	011 = +3	011 = +3
100 = -0	100 = -3	100 = -4
101 = -1	101 = -2	101 = -3
110 = -2	110 = -1	110 = -2
111 = -3	111 = -0	111 = -1

- 課題: バランス、ゼロの数、演算や操作の容易性
- どれがなぜ一番好ましいのか?

MIPS

- 32 bit の符号付き整数 - 2の補数表現:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	$= 0_{10}$	
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001	$= +1_{10}$	
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010	$= +2_{10}$	
...		
0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110	$= +2,147,483,646_{10}$	} <i>maxint</i>
0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111	$= +2,147,483,647_{10}$	
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	$= -2,147,483,648_{10}$	} <i>minint</i>
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001	$= -2,147,483,647_{10}$	
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010	$= -2,147,483,646_{10}$	
...		
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101	$= -3_{10}$	
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110	$= -2_{10}$	
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111	$= -1_{10}$	

2の補数による演算操作

- 2の補数の値の符号の反転
  - ビットの反転と、符号の反転は異なることに注意
  - 整数値 x に対し、その n ビットの 2の補数表現を  $x'$ , ビット反転を  $\text{inv}(x')$  とすると、
    - $x + (-x) = 0$ , 一方  $x' + \text{inv}(x') = 2^n - 1$
  - $(-x)' = \text{inv}(x') + 1$  である。Q: これを証明せよ
- n ビットの数を n ビット以上の数に変換するには:
  - MIPS の 16 bit の即値 (immediate) は 32 ビットに自動的に変換
  - 符号ビット (sign bit) である最上位ビット (MSB=most significant bit) を他のビットにコピー
    - 0010 -> 0000 0010
    - 1010 -> 1111 1010
  - “符号拡張” (lbu vs. lb)

## 加算と減算

- 小学生の算数 (1を桁あげ(carry)または桁下げ(borrow))

```

    0111      0111      0110
+   0110     - 0110     - 0101
  
```

- 2の補数の演算は容易

- 減算は2の補数の加算となる

```

    0111      0111
-   0110     + 1010
  0001      0001
  
```

- オーバーフロー (有限な値の範囲を演算結果が超えてしまうこと):

- e.g., 二つのnビットの数を加算して、結果がn+1ビットになってしまうとき

```

    1111
+   0011
  10010
  
```

注: 2の補数でのオーバーフローは、単純な桁あげ  
10010 ではない。

7

## オーバーフローの検出

- 正の数と負の数の加算ではオーバーフローは起きない。
- 符号が同じ数同士の減算ではオーバーフローは起きない
- オーバーフローは、結果の値が符号に影響を与える時に起きる:
  - 二つの正の数を加えて、負の数を得るとき、
  - 逆に、二つの負の数を加えて、正の数を得るとき、
  - または、正の数から負の数を引いて、負の数を得るとき、
  - 逆に、負の数から正の数を引いて、正の数を得るとき

- ここで、 $A + B$ と $A - B$ を考えると
  - $B = 0$  のとき、オーバーフローは起きるか?
  - $A = 0$  のとき、オーバーフローは起きるか?

•  $0000 - 1000$  (minint)  
 $\Rightarrow 0000 + \text{inv}(1000) + 1$   
 $\Rightarrow 0000 + 0111 + 1 \Rightarrow 1000$  (minint)

8

## オーバーフローの影響

- 例外(ソフトウェアの割り込み)が起きる
    - ある特定の例外用のアドレスに強制的にジャンプ
    - 実行再開のために、割り込まれた時のアドレスが保存される(つまり、例外が起きた演算のアドレス)
  - 処理の詳細は、ソフトウェアシステムや、プログラム言語に依存する
    - 例: 飛行機の制御の場合に対し、宿題の計算
  - 必ずしも例外を起こしたいわけではない
    - MIPS 命令では、unsigned命令が例外を起こさない:  
`addu, addiu, subu`
- 注: `addiu` は符号拡張を行う!  
 注: `sltu, sltiu` が、符号なしの比較のために存在


9

## 復習: ブール代数と論理回路

- 問題: A, B, and Cという3つ入力がある論理関数(Logical Function)がある:




出力 D は、一つの入力が真であれば真 (3入力 or)  
 出力 E は、三つの入力が全てが真であれば真 (3入力 and)  
 出力 F は、二つの入力が真であれば真 (3入力多数決回路)

 - Q1: これらの論理関数を真理値表(Truth Table)を示せ。
- Q2: これらの論理関数をブール代数(Boolean Algebra)上のブール式(Boolean Expression)で示せ
- Q3: これらの関数を実装する論理回路(Logical Circuits)を2入力のAND, OR, NOTゲートで構成せよ



10

## 復習:いくつかのゲートの同値関係と表現法

  
 


xorはexclusive or、つまり、両方の入力が一致すると0、一致しないと1

0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

11

## 復習:三入力のゲート

  

多数決回路→積和標準形は?

12

### 復習(続き)

- Q: 組み合わせ回路(Combinatorial Circuit)とは何か?
  - ブール論理 (Boolean Logic)との関係は?
  - Q: 積和標準形(conjunctive canonical form)とは何か?
  - Q: 組み合わせ回路における真理値表とは?
  - Q: すべての組合せ回路は積和標準形にて表現可能か?
  - Q: もし可能ならば、どのような手続きで構成するか?
- (以上、わからない人はWebで調べよ)

### 積和標準形と真理値表

- 命題変数またはその否定、すなわち  $X, \neg X$  の形をリテラルという。
- リテラルから  $\wedge$  のみで作られる式を基本積という。基本積から  $\vee$  のみで作られる式を積和標準形であるという。  
例:  $(\neg X \wedge Y \wedge \neg Z) \vee (X \wedge Z) \vee (\neg Y \wedge \neg Z)$
- 任意の式は次の手続きで、同値な積和標準形に変形される。
  - $\neg(A \vee B)$  を  $\neg A \wedge \neg B$  で置きかえる (ド・モルガンの法則)
  - $\neg(A \wedge B)$  を  $\neg A \vee \neg B$  で置きかえる (ド・モルガンの法則)
  - $\neg\neg A$  を  $A$  で置きかえる
  - $A \wedge (B \vee C)$  を  $(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$  で置きかえる (分配則)
  - $(A \vee B) \wedge C$  を  $(A \wedge C) \vee (B \wedge C)$  で置きかえる (分配則)
- 任意の  $n$  入力の論理回路は  $2^n$  通りの  $0-1$  の組み合わせを網羅した真理値表で表わされる。
- 任意の論理回路に等価な積和標準形の論理式は、以下によって構成できる
  - 入力を命題変数とし、出力が  $1$  となる行で入力  $0$  となる変数  $X$  をリテラル  $\neg X$ 、 $1$  となる変数  $X$  を  $X$  と表記して、それら全てのリテラルの基本積をとる
  - 上記で生成した全ての基本積の和をとった式を構築する

### 演算装置: ALU (Arithmetic Logic Unit)

- andi と ori 命令を実装するALUを設計しよう
- 1 bit のALUを作り、32個並べればよい


命令 (operation)	Op	a	b	res
	0	0	0	0
	0	0	1	0
	0	1	0	0
	0	1	1	1
	1	0	0	0
	1	0	1	1
	1	1	0	1
	1	1	1	1

$$\overline{Op} \cdot a \cdot b + Op \cdot \overline{a} \cdot b + Op \cdot a \cdot \overline{b} + Op \cdot a \cdot b$$

(実は多数決回路)


### マルチプレクサ (Multiplexor)

- 制御入力に基づいて、入力一つを選択する

 

注: これは、2入力のマルチプレクサと呼ばれるが実際はA, B, Sの3つ入力がある多入力マルチプレクサは、 $2^n$  入力に対し、 $n$  ビットの制御入力  $S$  が存在する

- MUXを用いてALUを作成してみよう:  $S$  (0 or 1)

 


(真理値表を自分で書いてみよう)

### ALUの異なる実装に関して


- 「最適」な実装を決定するのは難しい←以前は、ゲート数が少ないのが良い指針とされていた。
  - 一つのゲートの(出力)ファンアウトの制限
  - あまり多入力のゲートは好ましくない (why?)
  - ゲートの段数は少ないほうが良い (why?)
  - 我々にとっては、設計が理解しやすい方が良い

- 加算用の 1-bit のALU を考えてみよう(全加算器):

 


- add, andと or の機能を有する1-bit ALU はどのように実装できる?
- それをどのように拡張すると32-bit ALUになる?

### 単純な32 bit ALUの構成

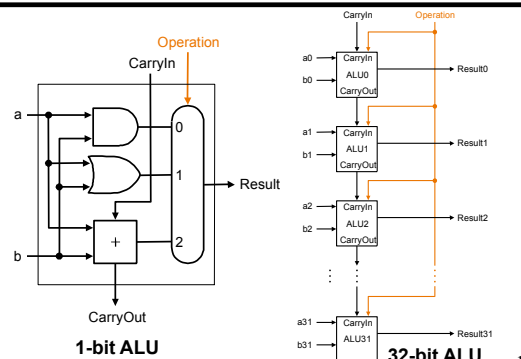
 
## 減算 (a - b) の実装は?

- 2の補数を用いる: bを符号反転して、加算すれば良い
- Q: どのように符号反転すれば良い?
- 答: 1の補数をと(ビット反転)、1を加算する
- 各1-bitの加算器で1の補数をと、減算時Carry inを1にすれば良い。



19


## ALU の他の MIPS命令の実装

- set-on-less-than 命令 (slt) のサポート
  - 復習: slt は算術命令であった
  - もし  $rs < rt$  ならば1で、そうでなければ0
  - 減算を用いれば良い:  $(a-b) < 0$  は  $a < b$  と等価
- 等号演算も必要 (beq \$t5, \$t6, \$t7)
  - ここでも減算を用いれば良い:  $(a-b) = 0$  は  $a = b$  と等価

20

## Sltの実装


- 実際に回路が先ほどのアイデアを実装しているか?

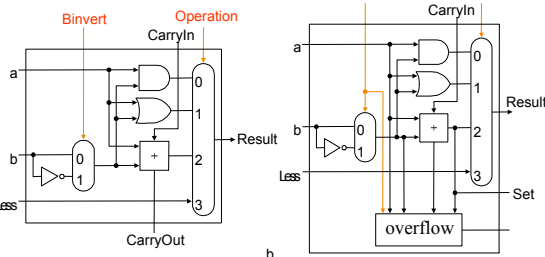

a

b

## Sltの実装(続き)

 

減算の結果がマイナス  
↓  
MSB (31ビット目)が1  
↓  
その結果をResult0に反映、他の桁のResultは0に


22

## 等号演算

- 制御番号に注意:

000 = and  
001 = or  
010 = add  
110 = subtract  
111 = slt

•注: Zeroは結果が演算の結果が0のとき1となる

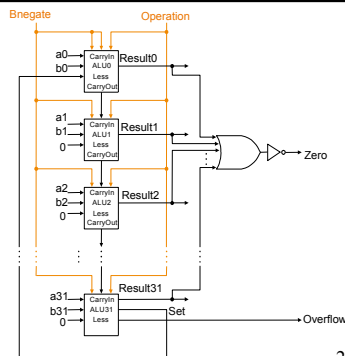

23

## 結論

- MIPSの命令セットを実装するALUの一部を構築した
  - 鍵となるアイデア: マルチプレクサを用いて、必要な出力を選択
  - 2の補数を用いることによって、減算やその他の比較演算を容易に実装
  - 1-bit ALUを複製することによって、32-bitのALUを構築できる
- ハードウェアに関する重要な点
  - 全てのゲートが動作している
  - ゲートの速度はゲートの入力数に影響される→他入力ゲートは遅くなる
  - 回路の速度は直列に接続されたゲートの数に影響される ("クリティカルパス (critical path)"上のゲート数が速度を決定。1ゲートあたり数nsの遅延)
- 我々の主題は動作原理の理解にあるので、このような単純なアーキテクチャでも良かった。しかしながら、このままでは遅い
  - アーキテクチャの変更により、性能を大幅に向上可能である (ソフトウェアでより良いアルゴリズムを用いるのに似ている)
  - 加算と乗算に関して、このような改良された構成を見てみよう

24

### 問題: ripple carry 加算器は遅い

- 32-bit ALU は 1-bit ALU ほど速いか? → キャリーのripple(波状の伝播)
- 加算、特にキャリーを伝播させるには、どのような実装があるだろうか?
  - 二つの極端な実装法: ripple carry と 積和標準系による算出

今までの加算器で、rippleはどのように伝播されていくか? どのように除去できるか? → 積和演算によって、あらかじめ算出してあげれば良い?

$$c_1 = b_0c_0 + a_0c_0 + a_0b_0$$

$$c_2 = b_1c_1 + a_1c_1 + a_1b_1 = b_1(b_0c_0 + a_0c_0 + a_0b_0) + a_1(b_0c_0 + a_0c_0 + a_0b_0) + a_1b_1$$

$$= b_0b_1c_0 + a_0b_1c_0 + a_0b_0b_1 + a_1b_0c_0 + a_0a_1c_0 + a_0a_0b_1 + a_0b_1$$

$$c_3 = b_2c_2 + a_2c_2 + a_2b_2 =$$

$$c_4 = b_3c_3 + a_3c_3 + a_3b_3 =$$

これはとても現実的ではない(why)? => 積和標準系Aの積の項数を |A| とする  $O(|c_n|)$  は?

### Carry-lookahead 加算器

- 二つの極端なアプローチの中間的アプローチ
- 設計時の考察:
  - Ripple carryではcarry-inを伝播させていて、遅かった。一方積和では、上位桁のcarry-inの算出が困難である。
  - 考察1: 入力  $a_i, b_i$  に対してキャリーが生成される条件は?
    - Generator:  $g_i = a_i b_i$
  - 考察2: 入力  $a_i, b_i$  に対してキャリーが伝播される条件は?
    - Propagator:  $p_i = a_i + b_i$
- これでrippleを除去できただろうか?

$$c_1 = g_0 + P_0c_0$$

$$c_2 = g_1 + P_1c_1 = g_1 + P_1(g_0 + P_0c_0) = g_1 + P_1g_0 + P_1P_0c_0$$


$$c_3 = g_2 + P_2c_2 = g_2 + P_2g_1 + P_2P_1g_0 + P_2P_1P_0c_0$$

$$c_4 = g_3 + P_3c_3 = g_3 + P_3g_2 + P_3P_2g_1 + P_3P_2P_1g_0 + P_3P_2P_1P_0c_0$$

これは使える! (why)? =>  $O(|c_n|)$ 、ただし  $|c_n|$  は  $p, g$  で表した標準系の項数
 
### この原則を用いて、より大きな加算器を作成すると

- このままでは、16 bit や32bitの加算器は作れない。(上位桁のキャリー計算が複雑すぎる)
- アイデア: 4-bit CLA 加算器をripple carryで結んだら
- より良いアイデア: もう一度carry look-aheadを行う!! → CLAの階層化  
Q: このようにすると、キャリー算出のオーダーはどうなる?
- Q: これであまりよくことを証明せよ。
  - ヒント
  - $c_1 = G_0 + P_0\text{CarryIn}$



### 乗算回路

- 加減算よりずっと複雑
  - 基本的には、シフトと加算で計算される
- 加減算より、より時間がかかり、シリコン面積も食う
- 小学校で習ったアルゴリズムから開始して、より複雑なアルゴリズム


```

0010 (被乗数(Multiplicand))
x 1011 (乗数(Multiplier))
-----

```


- 負の数: 変換し、乗算する
  - より良いアルゴリズムはあるが、この授業ではカバーしない

### 乗算回路: 実装(その1)

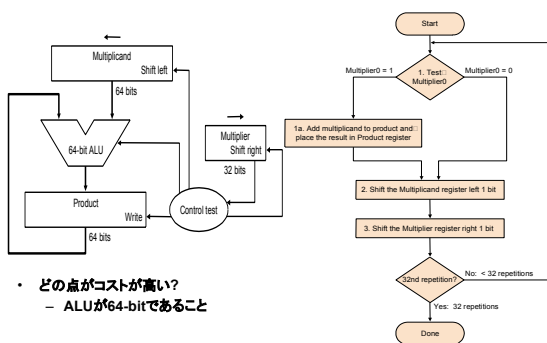


- どの点がコストが高い?
  - ALUが64-bitであること

### 乗算回路: 実装(その2)

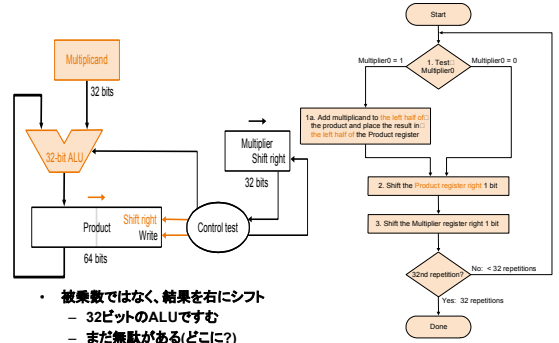

- 被乗数ではなく、結果を右にシフト
  - 32ビットのALUですむ
  - まだ無駄がある(どこに?)

## 乗算回路: 実装(その3)

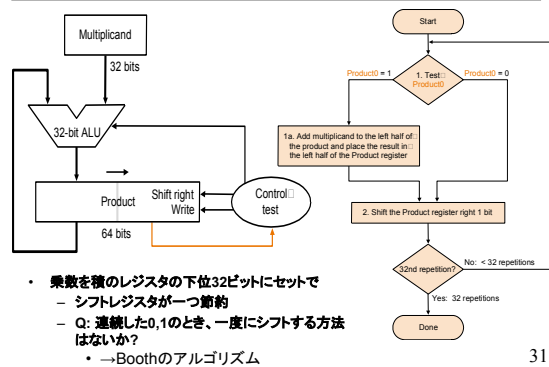

31

## 浮動小数点 (概観)

- 以下のような実数を表現したい
  - 小数点以下の桁があるもの, e.g., 3.1416
  - 大変小さい数字, e.g., .000000001
  - 大変大きい数字, e.g., 3.15576 × 10<sup>9</sup>
- 表現法:
  - 符号(sign), 指数(exponent), 仮数(significand):
    - $(-1)^{\text{sign}} \times \text{significand} \times 2^{\text{exponent}}$
  - 仮数部により多くのビットを割り当てると、精度が向上する
  - 指数部により多くのビットを割り当てると、表現可能な値の範囲が広がる
- IEEE 754 浮動小数点規格:
  - 単精度 (single precision): 8 bit exponent, 23 bit significand
  - 倍精度 (double precision): 11 bit exponent, 52 bit significand

32

## IEEE 754 浮動小数点標準規格

- 仮数の一番上の桁の "1" bit は省略される (normalizeされるため)
  - これによって、精度が1ビット増える
- 指数部は「下駄履き」される (2の補数表現ではない) →なぜ?
  - all 0 が最小で all 1 が最大
  - 単精度では 127 の下駄履き、倍精度は1023
  - まとめて:  $(-1)^{\text{sign}} \times (1 + \text{significand}) \times 2^{\text{exponent} - \text{bias}}$
- 例:
  - decimal:  $-0.75 = -3/4 = -3/2^2$
  - binary:  $-0.11 = -1.1 \times 2^{-1}$
  - 浮動小数点: 指数部 = 126 = 011111110
  - IEEE 単精度: 10111111010000000000000000000000

33

## 浮動小数点の複雑さ、困難さ

- 浮動小数点の演算は、桁あわせなどが生じ、複雑になる
- overflowに加えて、「underflow」も生じる(演算の結果が表現可能な最小数以下になる。)
- やはり精度が大きな問題
  - IEEE 754 は余分なguardとroundビットを持つ
  - 4種類の丸め方のモードがある
  - 正の0による割り算は「無限大」になる
  - 0割る0は「not a number」となる
  - 他にも、様々な算術演算の問題がある
- 標準を実装するのは難しい →しかし、8087以降、ほとんどのプロセッサは採用

34

## まとめ

- 計算機の演算は有限の精度によって縛られている(通常の数学との違い)
- ビットパターンはそれ自身は意味がないが、二つの規格がある
  - 2の補数表現(整数)
  - IEEE 754 浮動小数点
- 計算機の命令とその実行がビットパターンに数字としての意味を与える
- 性能や精度は実際のマシンでは大変大きな問題であり、アルゴリズム上、あるいは実装状の様々な問題がある。
- 次はいよいよCPU自身の実装である

35